

## § 2.14. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

При решении задач на электрические колебания рекомендуется учесть следующее. В задачах на свободные колебания в контуре, кроме формулы для периода свободных электрических колебаний (2.3.2), можно применять закон сохранения энергии.

При решении задач на расчет цепей переменного тока следует иметь в виду, что амперметры и вольтметры в этих цепях показывают действующие значения силы тока (2.5.4) и действующие значения напряжения (2.5.5). В отличие от цепей постоянного тока, обладающих только активным сопротивлением, цепи переменного тока могут иметь еще емкостное сопротивление (2.7.4) и индуктивное сопротивление (2.8.5). Полное сопротивление цепи с последовательно соединенными резистором, конденсатором и катушкой индуктивности определяется по формуле (2.9.4). Закон Ома для цепи переменного тока имеет вид (2.9.5).

При последовательном соединении потребителей в цепях переменного тока действующие или амплитудные значения напряжений складываются методом векторной диаграммы. При параллельном соединении потребителей в цепях переменного тока векторно складываются амплитуды сил токов или их действующие значения. В этом случае тоже следует строить векторные диаграммы. При построении векторных диаграмм надо хорошо знать фазовые соотношения между колебаниями силы тока и напряжения в цепях переменного тока.

Мощность вычисляется по формуле (2.10.4). Явление резонанса в электрической цепи имеет место при условии (2.11.1).

### Задача 1

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  $L = 6 \cdot 10^{-3}$  Гн и конденсатора емкостью  $C = 15 \text{ мкФ}$ . Максимальная разность потенциалов на конденсаторе  $U_m = 200$  В. Чему равна сила тока  $i$  в контуре, когда разность потенциалов на конденсаторе уменьшилась в  $n = 2$  раза? Потерями энергии пренебречь.

**Решение.** Когда напряжение на обкладках конденсатора максимально, вся энергия контура сосредоточена в электрическом поле конденсатора (см. § 2.2.). Она равна  $\frac{CU_m^2}{2}$ . При уменьшении напряжения на обкладках конденсатора до значения  $\frac{U_m}{n}$  энергия контура распределяется между конденсатором и катушкой. Энергия электрического поля конденсатора становится равной  $\frac{C}{2} \left( \frac{U_m}{n} \right)^2$ , а энергия магнитного поля катушки будет равна  $\frac{Li^2}{2}$ .

Согласно закону сохранения энергии имеем:

$$\frac{CU_m^2}{2} = \frac{CU_m^2}{2n^2} + \frac{Li^2}{2}.$$

Отсюда

$$i = \frac{U_m}{n} \sqrt{\frac{C(n^2 - 1)}{L}} = 8,7 \text{ A.}$$

## Задача 2

Напряжение на концах участка цепи, по которому течет переменный ток, изменяется с течением времени по закону  $u = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ . В момент времени  $t = \frac{T}{12}$  мгновенное значение напряжения  $u = 10$  В. Определите амплитуду напряжения  $U_m$  и циклическую частоту  $\omega$ , если период колебаний силы тока  $T = 0,01$  с. Начертите график зависимости изменения напряжения от времени.

**Решение.** Сначала найдем значение циклической частоты:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 628 \text{ c}^{-1}.$$

Далее записываем выражение для мгновенного значения напряжения в момент времени  $t = \frac{T}{12}$ :

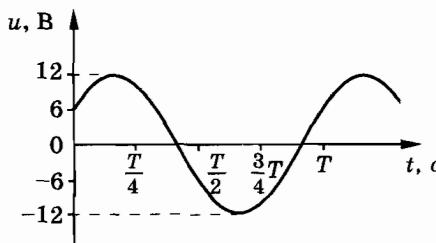


Рис. 2.33

$$u = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = U_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{12} + \frac{\pi}{6}\right) = U_m \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_m.$$

Отсюда

$$U_m = \frac{2u}{\sqrt{3}} \approx 12 \text{ В.}$$

График изменения напряжения в зависимости от времени представлен на рисунке 2.33.

### Задача 3

В цепь переменного тока стандартной частоты ( $v = 50$  Гц) последовательно включены резистор сопротивлением  $R = 21$  Ом, катушка индуктивностью  $L = 0,07$  Гн и конденсатор емкостью  $C = 82$  мКФ (см. рис. 2.20). Определите индуктивное, емкостное и полное сопротивления цепи, а также сдвиг фаз между силой тока и напряжением.

**Решение.** Индуктивное сопротивление находим по формуле (2.8.5):

$$X_L = \omega L = 2\pi v L = 22 \text{ Ом.}$$

Емкостное сопротивление вычисляется по формуле (2.7.4):

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi v C} \approx 39 \text{ Ом.}$$

Полное сопротивление согласно формуле (2.9.4) равно:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = 27 \text{ Ом,}$$

$$\cos \varphi_c = \frac{R}{Z} = 0,7777\dots; \varphi_c \approx 39^\circ.$$

### Задача 4

К магистрали переменного тока с напряжением  $U = 120$  В ( $U$  — действующее значение напряжения) через катушку (дронсель) с индуктивностью  $L = 0,05$  Гн и активным сопротивлением  $R = 1$  Ом подключена осветительная сеть квартиры (рис. 2.34, а). Каково напряжение  $U_1$  на входе в квартиру, если сила потребляемого тока  $I = 2$  А? Частота тока стандартная ( $v = 50$  Гц). Индуктивностью и емкостью электрической цепи квартиры пренебречь.

**Решение.** Дронсель и осветительная сеть квартиры подключены к магистрали последовательно, поэтому сила тока однаакова на всех участках цепи. Напряжение  $U_1$  и напряжение  $U_R$  на активном сопротивлении дронселя совпадают по фазе с силой тока  $I$ . Напряжение  $U_L$  на индуктивном сопротивлении дронселя опережает силу тока по фазе на  $\pi/2$ . Следовательно, векторная диаграмма для действующих значений напряжений и силы тока имеет вид, изображенный на рисунке 2.34, б.

~ По теореме Пифагора


$$U^2 = U_L^2 + (U_R + U_1)^2 = I^2 \omega^2 L^2 + (IR + U_1)^2.$$

Отсюда


$$U_1 = -IR \pm \sqrt{U^2 - I^2 L^2 \omega^2},$$

где  $\omega = 2\pi v$ . Так как действующее значение напряжения всегда положительно, то
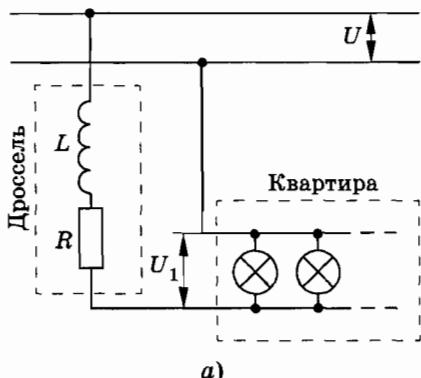
$$U_1 = -IR + \sqrt{U^2 - 4\pi^2 v^2 I^2 L^2} \approx 114 \text{ В.}$$



а)

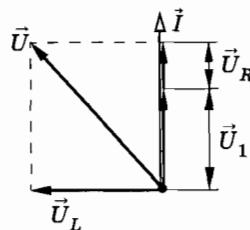

б)

Рис. 2.34

### Задача 5

В цепи (рис. 2.35) параметры  $R$ ,  $L$  и  $C$  известны. Напряжение между точками  $A$  и  $B$  равно  $U$ . Постройте векторную диаграмму сил токов в данной цепи и определите силу тока в неразветвленном участке цепи. Найдите сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения. При каком условии сила тока в неразветвленном участке цепи окажется минимальной? Чему равен сдвиг фаз между силой тока и напряжением в этом случае?

**Решение.** В этой задаче рассматривается электрическая цепь, состоящая из двух ветвей, соединенных параллельно. Одна ветвь содержит резистор и катушку индуктивности, другая — конденсатор.

Построение векторной диаграммы начнем с вектора действующего значения напряжения  $\vec{U}$ , поскольку напряжение одинаково для обеих ветвей цепи. Направим вектор  $\vec{U}$  горизонтально вправо (рис. 2.36). Сила тока  $i$  является суммой сил токов  $i_1$  и  $i_2$  (см. рис. 2.35). Колебания силы тока  $i_1$  отстает по фазе от колебаний напряжения на угол  $\varphi_1$  ( $\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{\omega L}{R}$ ), так как верхний участок цепи содержит катушку индуктивности.

Поэтому вектор  $\vec{i}_1$  повернут относительно вектора  $\vec{U}$  на угол  $\varphi_1$  в отрицательную сторону (по часовой стрелке). Сила тока  $i_2$ , текущего через конденсатор, опережает по фазе напряжение на  $\pi/2$ . Соответствующий вектор  $\vec{i}_2$  повернут относительно вектора  $\vec{U}$  на угол  $\pi/2$  в положительную сторону (против ча-

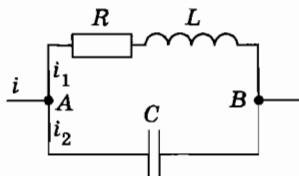


Рис. 2.35

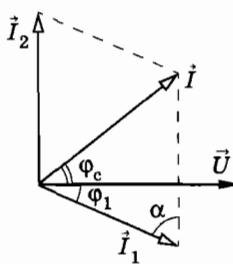


Рис. 2.36

совой стрелки). Его модуль  $I_2 = \omega C U$ . Действующее значение силы тока в неразветвленной части цепи находится с помощью векторной диаграммы (см. рис. 2.36):

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2.$$

Пользуясь теоремой косинусов, из векторной диаграммы определяем

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cos \alpha.$$

Так как  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi_1$ , то  $\cos \alpha = \sin \varphi_1$  и

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \sin \varphi_1}.$$

Учитывая, что  $I_1 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$  и  $\sin \varphi_1 = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ , окончательно получим:

$$I = U \sqrt{\frac{R^2 \omega^2 C^2 + (LC\omega^2 - 1)^2}{R^2 + \omega^2 L^2}}. \quad (2.14.1)$$

Как видно из векторной диаграммы (см. рис. 2.36), вектор силы тока  $\vec{I}$  образует с вектором напряжения  $\vec{U}$  угол  $\varphi_c$ . Из рисунка находим

$$\cos \varphi_c = \frac{I_1 \cos \varphi_1}{I}.$$

Учитывая, что  $\cos \varphi_1 = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ , получим

$$\cos \varphi_c = \frac{R}{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)[R^2 \omega^2 C^2 + (LC\omega^2 - 1)^2]}}. \quad (2.14.2)$$

Из выражения (2.14.1) вытекает, что сила тока в неразветвленном участке цепи минимальна, если  $LC\omega^2 - 1 = 0$ , т. е. если  $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ . Но  $\frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$  — это циклическая частота собственных колебаний контура, входящего в состав данной цепи. В этом случае говорят, что в цепи наступил *резонанс токов*.

При резонансе токов, как следует из формулы (2.14.2),

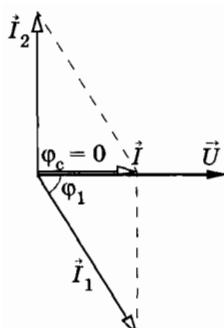


Рис. 2.37

$$\cos \varphi_c = \frac{1}{\omega C \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}.$$

При малом активном сопротивлении ( $R \rightarrow 0$ )

$$\cos \varphi_c = \frac{1}{\omega^2 CL} = 1.$$

Это значит, что при резонансе токов при малом активном сопротивлении сдвиг фаз между силой тока и напряжением равен нулю (рис. 2.37). Важно обратить внимание на то, что при резонансе сила тока  $I$  в

неразветвленной части цепи меньше силы тока  $I_1$  в ветви, содержащей последовательно соединенные резистор сопротивлением  $R$  и катушку индуктивностью  $L$ , а также меньше силы тока  $I_2$  в ветви с конденсатором емкостью  $C$ .

### Задача 6

В колебательный контур (см. рис. 2.20) включен источник переменной ЭДС  $e = \mathcal{E}_m \cos \omega t$ , причем амплитуда  $\mathcal{E}_m = 2$  В. Определите амплитуду напряжения на конденсаторе при резонансе. Резонансная частота контура  $v_0 = 10^5$  Гц, индуктивность катушки  $L = 1$  мГн и ее активное сопротивление  $R = 3$  Ом.

**Решение.** При резонансе амплитуда напряжения на конденсаторе, равная амплитуде напряжения на катушке  $U_{mL}$  ( $U_{mC} = U_{mL}$ ), больше амплитуды напряжения на зажимах це-

пи  $U_m$  в отношении  $\frac{X_L}{R}$ . Если пренебречь внутренним сопротивлением источника переменной ЭДС, то  $U_m = \mathcal{E}_m$ . Тогда

$$\frac{U_{mC}}{\mathcal{E}_m} = \frac{2\pi v_0 L}{R}.$$

Отсюда

$$U_{mC} = \frac{2\pi v_0 L \mathcal{E}_m}{R} = 420 \text{ В.}$$

## УПРАЖНЕНИЕ 2

- После зарядки конденсатора емкостью  $C$  от источника постоянного напряжения  $U$  переключатель замыкают на катушку индуктивностью  $L_1$  (см. рис. 2.5, б). В контуре возникают гармонические колебания с амплитудой силы тока  $I_{m1}$ . Опыт повторяют по прежней схеме, заменив катушку на другую индуктивностью  $L_2 = 2L_1$ . Найдите амплитуду силы тока  $I_{m2}$  во втором случае.
- Колебательный контур состоит из дросселя индуктивностью  $L = 0,2$  Гн и конденсатора емкостью  $C = 10^{-5}$  Ф. Конденсатор зарядили до напряжения  $U = 20$  В. Чему равна сила тока при разрядке конденсатора в момент, когда энергия контура оказывается распределенной поровну между электрическим и магнитным полями?
- Определите частоту собственных колебаний в контуре, состоящем из соленоида длиной  $l = 15$  см, площадью поперечного сечения  $S_1 = 1$  см $^2$  и плоского конденсатора с площадью пластин  $S_2 = 6$  см $^2$  и расстоянием между ними  $d = 0,1$  см. Число витков соленоида  $N = 1000$ .
- Электрический контур состоит из конденсатора постоянной емкости и катушки, в которую может вдвигаться сердечник. Один сердечник спрессован из порошка магнитного соединения железа (феррита) и является изолятором. Другой сердечник изготовлен из меди. Как изменится частота собственных колебаний контура, если в катушку ввинтить:
  - медный сердечник;
  - сердечник из феррита?
- Для чего в телефонной трубке нужен постоянный магнит (рис. 2.38)? Почему магнитная индукция этого магнита должна быть больше максимальной индукции, создаваемой током, проходящим по обмотке катушки телефона?
- На вертикально отклоняющие пластины осциллографа подано напряжение  $u_1 = U_{m1} \cos \omega t$ , а на горизонтально отклоняющие — напряжение  $u_2 = U_{m2} \cos (\omega t - \phi)$ . Какую тра-




Рис. 2.38

екторио опишет электронный луч на экране осциллографа, если разность фаз между напряжениями на пластинах равна:


а)  $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ ; б)  $\varphi_2 = \pi$ ?

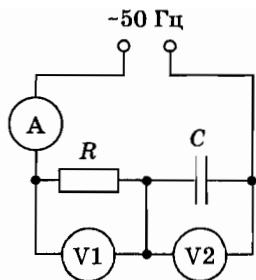7. Кипятильник работает от сети переменного тока с напряжением  $U = 120 \text{ В}^*$ . При температуре  $t_1 = 20^\circ\text{C}$  спираль имеет сопротивление  $R_1 = 25 \text{ Ом}$ . Температурный коэффициент сопротивления материала спирали  $\alpha = 2 \cdot 10^{-2} \text{ К}^{-1}$ . Определите массу воды, после закипания превратившейся в пар за время  $t = 1 \text{ мин}$ . Удельная теплота парообразования воды  $r = 2,26 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$ .
8. При включении катушки в сеть переменного тока с напряжением 120 В и частотой 50 Гц сила тока в ней равна 4 А. При включении той же катушки в сеть постоянного тока с напряжением 50 В сила тока в катушке оказывается равной 5 А. Определите индуктивность катушки.
9. Определите сдвиг фаз между силой тока и напряжением в электрической цепи, если генератор отдает в цепь мощность  $P = 8 \text{ кВт}$ , амплитуда силы тока в цепи  $I_m = 100 \text{ А}$  и амплитуда напряжения на зажимах генератора  $U_m = 200 \text{ В}$ .
10. В сеть стандартной частоты с напряжением 100 В последовательно включены резистор сопротивлением 150 Ом и конденсатор емкостью 16 мкФ. Найдите полное сопротивление цепи, силу тока в ней, напряжения на зажимах резистора и конденсатора и сдвиг фаз между силой тока и напряжением.
11. Каковы показания приборов в цепях, представленных схемами на рисунке 2.39, а, б? Напряжение сети  $U = 250 \text{ В}$ ,  $R = 120 \text{ Ом}$ ,  $C = 20 \text{ мкФ}$ . Постройте для обеих схем векторные диаграммы.
12. В сеть переменного тока стандартной частоты с напряжением 210 В включены последовательно резистор сопротивлением 40 Ом и катушка индуктивностью 0,2 Гн. Определите силу тока в цепи и сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Конденсатор какой емкости надо включить последовательно в цепь, чтобы сдвиг фаз оказался равным нулю? Какой будет сила тока в цепи в этом случае?


\* В этой и последующих задачах даются действующие значения напряжения и силы тока.



*a)*

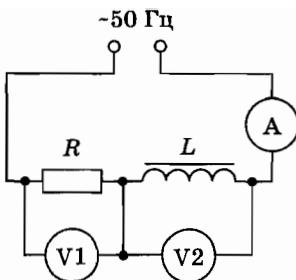


*a)*

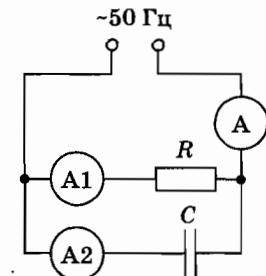

*б)*

Рис. 2.39

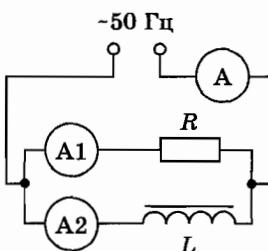

*б)*

Рис. 2.40

13. Каковы показания приборов в цепях, схемы которых изображены на рисунке 2.40, *a*, *б*? Напряжение сети  $U = 119 \text{ В}$ , активное сопротивление  $R = 8 \Omega$ , индуктивность  $L = 0,048 \text{ Гн}$ . Постройте для схемы, изображенной на рисунке 2.40, *б*, векторную диаграмму.

14. Найдите показания приборов в цепи, схема которой представлена на рисунке 2.41. Напряжение на зажимах цепи  $U = 216 \text{ В}$ ,  $R = 21 \Omega$ ,  $L = 70 \text{ мГн}$ ,  $C = 82 \text{ мкФ}$ . Частота стандартная. Постройте векторную диаграмму сил токов.

15. Электродвигатель мощностью  $P = 10 \text{ кВт}$  присоединен к сети с напряжением  $U = 240 \text{ В}$ ,  $\cos \varphi_1 = 0,6$ , частота  $v = 50 \text{ Гц}$ . Вычислите емкость конденсатора, который нужно подключить параллельно двигателю для того, чтобы коэффициент мощности установки повысить до значения  $\cos \varphi_2 = 0,9$ .

16. В цепи, схема которой изображена на рисунке 2.42,  $R = 56 \Omega$ ,  $C = 106 \text{ мкФ}$  и  $L = 159 \text{ мГн}$ . Активное сопротивление катушки мало. Частота тока в сети  $v = 50 \text{ Гц}$ . Определите

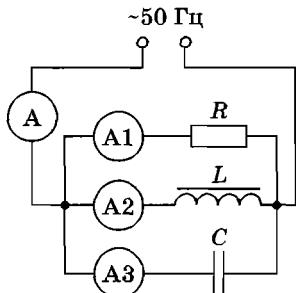


Рис. 2.41

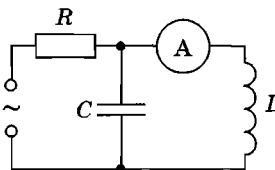


Рис. 2.42

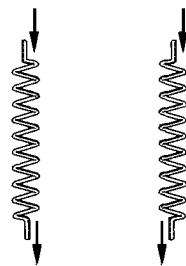


Рис. 2.43

лите напряжение в сети  $U$ , если амперметр показывает 2,4 А. Постройте векторную диаграмму.

17. В катушке индуктивности сила тока линейно увеличивается со скоростью  $\frac{\Delta I}{\Delta t} = 10 \text{ А/с}$ . Найдите ЭДС индукции, возникающую при этом в катушке, если резонансная частота колебательного контура с этой катушкой и конденсатором емкостью  $C = 100 \text{ пФ}$  равна  $v = 100 \text{ кГц}$ .

18. Резонанс в колебательном контуре с конденсатором емкостью  $C_1 = 1 \text{ мкФ}$  наступает при частоте  $v_1 = 400 \text{ Гц}$ . Когда параллельно конденсатору  $C_1$  подключают другой конденсатор емкостью  $C_2$ , то резонансная частота становится равной  $v_2 = 100 \text{ Гц}$ . Определите емкость  $C_2$ . Активным сопротивлением контура пренебречь.

19. На рисунке 2.43 изображены два соленоида, каждый из которых может быть использован в ламповом генераторе в качестве катушки обратной связи. В один и тот же момент в обеих катушках ток течет сверху вниз. Однако при включении одной катушки генератор работает, а при включении другой — нет. Почему?

20. Конец пружины опущен в ванночку со ртутью (рис. 2.44). Что произойдет, если замкнуть ключ и пропустить через пружину достаточно сильный ток?

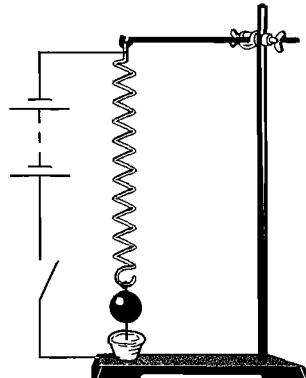


Рис. 2.44